

دانشكده مهندسي كامپيوتر

بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۹۹ تمرین (۱۱) مهلت تحویل ۹۹/۹/۲۵



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نكات مهم:

- هنگام تحویل تمرینات، حتماً نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را قید کنید.
- دانشجویان می توانند در حل تمرینات به صورت دونفره یا چندنفره با هم همفکری و بحث نمایند ولی هر شخص می بایست در نهایت جواب و استدلال خودش را به صورت انفرادی بنویسد و در صورت شباهت جوابهای دو یا چند نفر، تمامی افراد نمره را از دست خواهند داد!
 - تحویل تمرینات <u>فقط</u> به صورت الکترونیکی خواهد بود.
 - در نسخه الکترونیکی، صورت یا شماره سوالها نیز همراه پاسخها در فایل نوشته شود.
- برای تحویل نسخه الکترونیکی، تمرینات را قبل از موعد تحویل در سامانه مودل با فرمت pdf آپلود نمایید.
 - پاسخها و روال حل مسائل را به صورت دقیق و شفاف بیان کنید.
 - از خط خوردگی و نگارش ناخوانا بپرهیزید.
- اگر فکر میکنید سوالی چندین تفسیر دارد، با درنظر گرفتن فرضهای منطقی و بیان شفاف آنها در برگه، اقدام به حل آن نمایید.
 - واحدهای اعداد فراموش نشود!
- دانشجویان عزیز، تمرینات مشخص شده در «بخش اول: سؤالات اختیاری» برای تمرین بیشتر شما در منزل طراحی شده است و نیازی به تحویل جواب آنها نیست.
- - بخش اول: سوالات اختيارى
 - مسائل شماره $^{+}$ ۵-۷، $^{-}$ و $^{-}$ ۵ از کتاب مانو



دانشکده مهندسی کامپیوتر


بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۹۹ تمرین (۱۱) مهلت تحویل ۹۹/۹/۲۵



دانشگاه صنعتی امیر کبیر


■ بخش دوم: سوالات اصلى

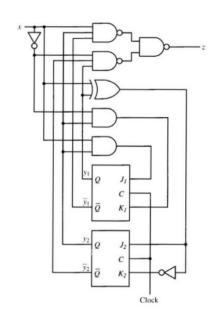۱. مدار ترتیبی شکل زیر را در نظر بگیرید و معادلات خروجی و حالت فلیپفلاپها را را بدستآورید.
(25 نمره)



۲. نوع فلیپفلاپی را که هریک از مدارهای داده شده پیاده سازی می کنند، مشخص کنید و توضیح دهید چرا. (25 نمره)

الف)

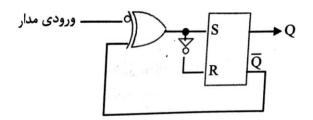

ب)




دانشكده مهندسي كامپيوتر

بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۹۹ تمرین (۱۱) مهلت تحویل ۹۹/۹/۲۵



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

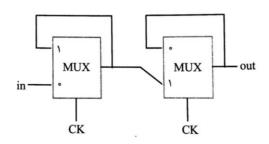


۳. به عبارات زیر پاسخ دهید. (20 نمره)


الف) با استفاده از فلیپفلاپ JK یک فلیپفلاپ D بسازید.

ب) با استفاده از فلیپفلاپ D و حداقل گیتهای اضافه یک فلیپفلاپ T بسازید.

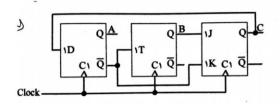۴. در مدار شکل زیر، اگر در پالس ساعت اول، خروجی فلیپفلاپ ها به صورت ABC=000 باشد، در
پالس ساعت چهارم (سه clock بعد)، خروجیهای ABC را تعیین کنید. (15 نمره)



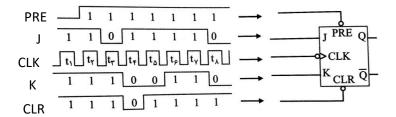۵. در شکل داده شده، در لحظه اعمال پالس ساعت t_5 خروجی Q و \overline{Q} را بدست آورید. (15 نمره)



موفق باشيد