

بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۹۹ تمرین (۸) مهلت تحویل ۹۹/۹/۰۴



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نكات مهم:

- هنگام تحویل تمرینات، حتماً نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را قید کنید.
- دانشجویان می توانند در حل تمرینات به صورت دونفره یا چندنفره با هم همفکری و بحث نمایند ولی هر شخص می بایست در نهایت جواب و استدلال خودش را به صورت انفرادی بنویسد و در صورت شباهت جوابهای دو یا چند نفر، تمامی افراد نمره را از دست خواهند داد!
 - تحویل تمرینات فقط به صورت الکترونیکی خواهد بود.
 - در نسخه الکترونیکی، صورت یا شماره سوالها نیز همراه پاسخها در فایل نوشته شود.
- برای تحویل نسخه الکترونیکی، تمرینات را قبل از موعد تحویل در سامانه مودل با فرمت pdf آپلود نمایید.
 - پاسخها و روال حل مسائل را به صورت دقیق و شفاف بیان کنید.
 - از خط خوردگی و نگارش ناخوانا بپرهیزید.
- اگر فکر می کنید سوالی چندین تفسیر دارد، با درنظر گرفتن فرضهای منطقی و بیان شفاف آنها در برگه، اقدام به حل آن نمایید.
 - واحدهای اعداد فراموش نشود!
- دانشجویان عزیز، تمرینات مشخص شده در «بخش اول: سؤالات اختیاری» برای تمرین بیشتر شما در منزل طراحی شده است و نیازی به تحویل جواب آنها نیست.
- برای حل تمرینهای اختیاری به کتاب مانو که در fileserver به آدرس اختیاری به کتاب مانو که در صورت بروز ابهام و سؤال در حل این https://files.ceit.aut.ac.ir قرار دارد مراجعه کنید و در صورت بروز ابهام و سؤال در حل این تمرین ها، در زمان کلاس حل تمرین، به تدریسیار کلاس خود مراجعه نمایید.
 - بخش اول: سوالات اختياری
 مسائل شماره 6-1، 11-1 و 28-4 از كتاب مانو



دانشکده مهندسی کامپیوتر

بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۹۹ تمرین (۸) مهلت تحویل ۹۹/۹/۰۴



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

■ بخش دوم: سوالات اصلي

1. جدول زير را تكميل كنيد. (30 نمره)


Decimal	Binary	Octal	Hexadecimal
147.625			
	01111001		
		346.7	
			7F3B
	1001010.10111		

20. مقدار مبنای b را در تساویهای زیر محاسبه کنید. b

$$a) (142)_b = (01001111)_{10}$$

$$b) (17)_b + (24)_b = (40)_b$$

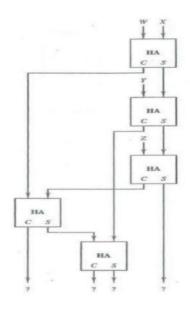3. در مدار شکل زیر توابع هر یک از خروجیها را برحسب ورودیها بنویسید. (نیازی به سادهسازی نیست) (20 نمره)





دانشكده مهندسي كامپيوتر

بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۹۹ تمرین (۸) مهلت تحویل ۹۹/۹/۰۴



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4. در شکل زیر به جای مدار ?، مدار مناسبی شامل حداقل تعداد تسهیم کننده و گیت XOR به نحوی قرار دهید که به کمک مقایسه کننده اعداد هشت بیتی بدون علامت، بتوان دو عدد علامت دار (مکمل 2) هشت بیتی را مقایسه کرد. دقت کنید که خروجی مقایسه کننده و مدار مورد سوال هر کدام یک سیگنال تکبیتی است که اگر A>B باشد، یک و در غیر این صورت صفر می شود. (20)

نمره)

مداری طراحی کنید که با استفاده از 3 مقایسه کننده دوبیتی و درصورت نیاز گیت های اضافی، 4
 عدد دوبیتی را از ورودی دریافت کند و ماکزیمم آنها را در خروجی نشان دهد.(10 نمره)

■ بخش سوم: سوالات امتيازي

6. پنج نفر میخواهند تصمیم بگیرند که درس بخوانند یا به سینما بروند. فرض کنید رای هر نفر برای سینما، صفر و برای درس خواندن یک باشد. مداری طراحی کنید که رای افراد را دریافت کرده و نتیجه را اعلام کند. خروجی این مدار را به روش کواین-مک کلاسکی ساده کنید. (20 نمره)

موفق باشيد

گروه تدریسیاری